

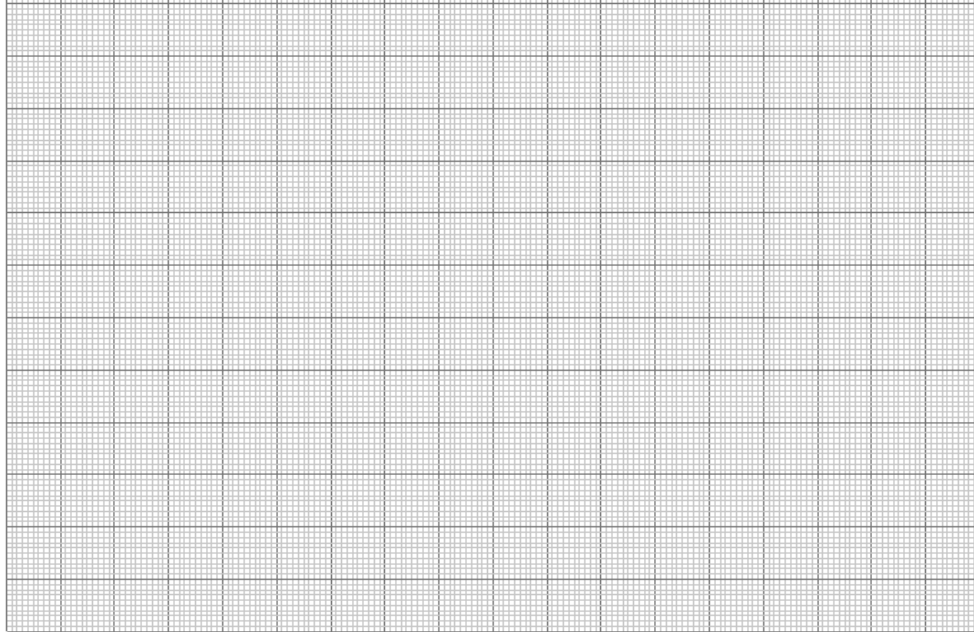


Figura 1: Sinal de entrada e saída do *Schmitt trigger* inversor com amp. op.

Figura 2: Função de transferência do *Schmitt trigger* inversor com amp. op.

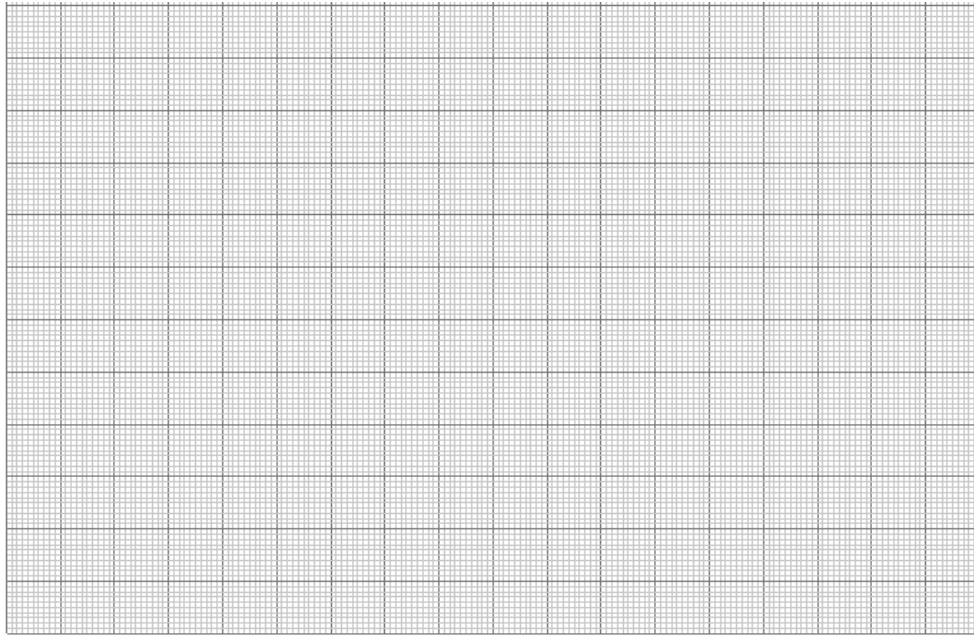


Figura 3: Sinal de entrada e saída do limitador de tensão com amp. op.